

X [SW(1)]	Y [SW(2)]	Nor Gate	And Gate	Result
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1